


Voltage Divider

$V_{out} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_{in}$

$V_0 = \frac{V_S - V_{G1}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 + V_{G1}$

resistors in parallel: $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \dots \frac{1}{R_n}$

Current divider: $\frac{R_{eq}}{R_i}$

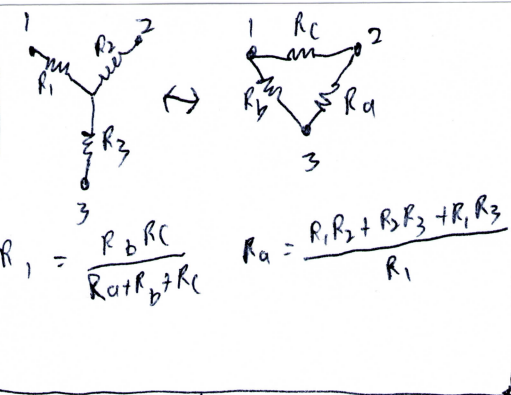

if $\frac{\Delta R}{R} \ll 1 \Rightarrow V_{out} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R} \cdot V_{in}$

plug in smallest most V

$\frac{\Delta R}{R} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \cdot 4 \cdot 10^{-x}$

resol.

resistors in series: $R_1 + R_2 + R_3 \dots R_n$

Some current

$R = \frac{l}{\sigma A} = \rho \frac{l}{A}$

ρ = resistivity

σ = conductivity

$P = VI = \frac{V^2}{R} = (i^2) R$

$P > 0$ = absorb

$P < 0$ = supply

max power when $R_s = R_L$

Siemenh = $\frac{1}{\Omega} = \text{conductivity}$

$V = IR$

$\rho = \frac{1}{\sigma} = \Omega \cdot m = \text{resistivity}$

cannot have voltage Src in parallel

cannot have current Src in series

$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{V_{th}}} - 1 \right)$

$I_S \cdot 10^{\frac{V_D}{60mV}}$

$-I_S \quad V_D < -100mV$


$0 \quad V_D = 0$

$I_S \cdot e^{\frac{V_D}{V_{th}}} \quad V_D > 100mV$

$60mV - I_S \cdot 10^x$

$26mV - I_S \cdot e^x$

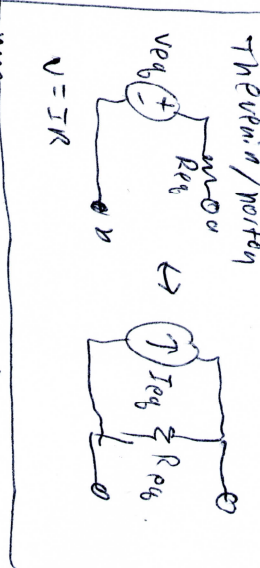1. use nodal to get V_{th}
2. solve for current by SC(a,b)
3. get R_{eq}
4. $OC = \text{zero current} = \text{no } V \text{ drop}$



- Nodal Analysis**
1. find extraordinary
 2. pick ground
 3. label currents
 4. KCL at each node
 5. plug in & instead i
 6. write as $[G][V] = i$



$V_{out} = -\frac{R_f}{R_1} V_1 + \left(\frac{R_f}{R_2} + \frac{R_f}{R_3} \right) \left(\frac{R_1}{R_4} \right) V_2$

if $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_f \Rightarrow V_{out} = \frac{R_f}{R_2} (V_2 - V_1)$

